



Robotics

* دیود مثل یک خیابان یک طرفه می ماند.

Diod



مسیر حرکت جریان الکتریکی

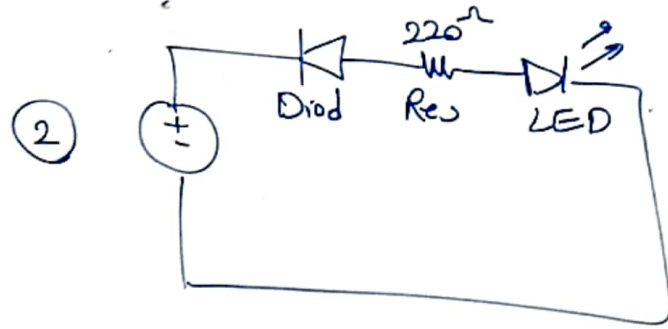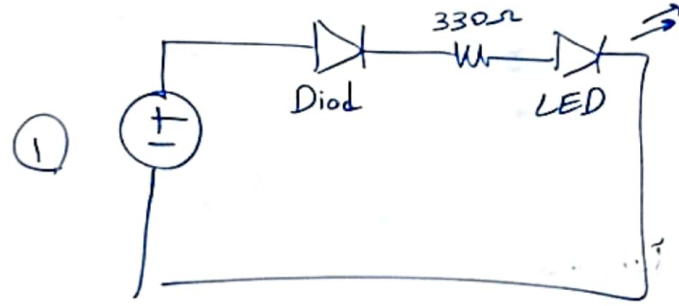

مدار (1) و مدار (2) درست است یا نه؟

* LED از خانواده دیودها می باشد.