

تاریخ: .....

نام و نام خانوادگی: .....



۱. جاهای خالی را با نوشتن کلمات مناسب تکمیل کن.

(الف) زمانی که جریان الکتریسیته از یک مدار عبور می‌کند، سیم رسانا ..... می‌شود. (گرم-سرد)

ب) از این موضوع که با سوختن یکی از لامپ‌ها، لوستر خاموش نمی‌شوند، می‌توان نتیجه گرفت که لامپ‌های لوستر به صورت ..... بسته شده است. (موازی- متواالی)

پ) فیوز نوعی ..... است. (کلید اضطراری- مولد)

۲. موارد نادرست را تشخیص داده و آن‌ها را به صورت درست بنویس.

(الف) یک مدار الکتریکی ساده فقط شامل مولد است.

ب) در هر مدار الکتریکی می‌توان از یک کلید قطع و وصل جریان استفاده کنیم.

پ) آب مقطر رسانای جریان برق نیست.

۳. جدول زیر را کامل کن.

نارسانا	رسانا	نام وسیله	
		پشم	۱
		هوای خشک	۲
		آبلیمو	۳
		سوزن	۴

۴. بهترین زمان صرفه‌جویی در برق چه زمانی است؟

.....

۵. چرا برق منازل به صورت موازی بسته می‌شود؟

.....

۶. چرا نباید با دست خیس به برق دست بزنیم؟

.....

۷. اجسام رسانا و نارسانا را تعریف کن.

.....





تاریخ: .....

نام و نام خانوادگی: .....

۸. برای روشن کردن یک لامپ حداقل به چند رشته سیم نیاز داریم؟

۹. هرچه رسانایی یک رسانا بیشتر باشد .....


(۱) مقاومت آن بیشتر است.

(۲) جریان برق بیشتری را عبور می‌دهد.

(۳) گرمای بیشتری را تولید می‌کند.

(۴) برق بیشتری را تلف می‌کند.

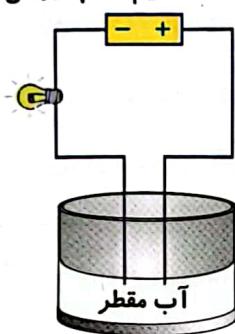۱۰. در شکل روبرو درون ظرف آب مقطر قرار دارد و لامپ خاموش است. حال اگر مقداری نمک به آب اضافه کیم، لامپ روشن می‌شود. چرا؟



### جدول خوددارزیابی

نیاز به تلاش	قابل قبول	خوب	خیلی خوب

### معیار

### ملای

◆ طرز ساخت مدار الکتریکی ساده را یاد گرفته‌ام.

◆ اجسام رسانا و نارسانا را تشخیص می‌دهم.

◆ مدار موازی و متواالی را می‌توانم مقایسه کنم.

◆ نکات اینمی در هنگام کار با برق را می‌دانم.

◆ ضرورت صرفه‌جویی در برق را می‌دانم.

