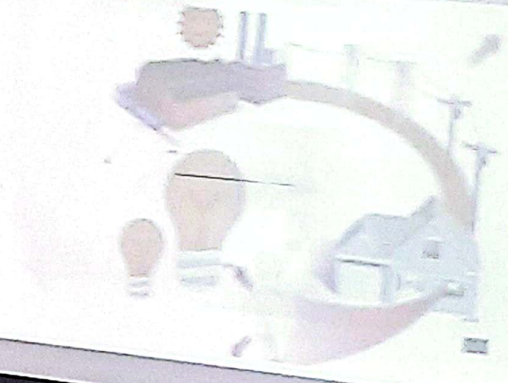




تولید الیکٹرکٹی

الیکٹرک الیکٹرکٹی کے ذریعے ہر چیز کو چلایا جاسکتا ہے۔
مثلاً: ٹی وی، ریفریجریٹر، لائٹ بلب، وغیرہ۔
یہ سب چیزیں الیکٹرک کے بغیر نہیں چلی سکتیں۔
لہذا، ہمیں الیکٹرک پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔



Make with
Show



مدار الکتریکی

مسئله بنده ای که جریان الکتریسیته در آن جاری است مدار الکتریکی می گویند
مدار الکتریکی ساده از منابعی هم و باتری و لامپ ساخته می شود
می توان در مدار الکتریکی از یک کلید برای قطع و وصل کردن جریان استفاده کرد
جسی کلید از یک رسانای الکتریکی مثل بیج استفاده کرد



باتری ها می تواند
التراز الکتریکی را
تغییر کند و کلید ها
و انواع مختلف دارند


Made with Show

با شماره عالی
آمده ای عالی



مدار الکتریکی

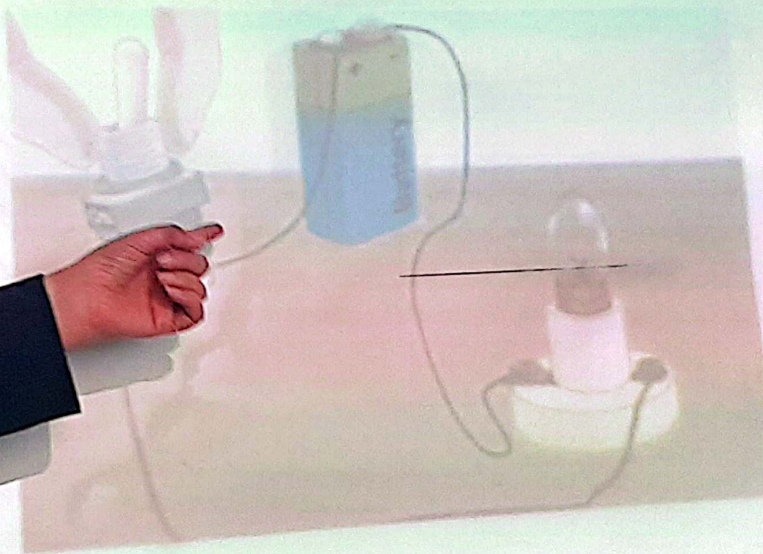مسیر بسته ای که جریان الکتریسیته در آن جاری است مدار الکتریکی می گویند.
مدار الکتریکی ساده از مقناری سیم و باتری و لامپ ساخته می شود.
می توان در مدار الکتریکی از یک کلید برای قطع و وصل کردن جریان استفاده کرد. میتوان به جای کلید از یک رسانای الکتریکی مثل میخ استفاده کرد.



باتری ها می توانند انرژی الکتریکی را ذخیره کنند و کاربرد ها و انواع مختلف دارند.

