

سلام ، سلام

به بچه های پر تلاش

کلاس برجیس ۲



من باتری هستم.

امروز او مدم پیش

شما تا خودم رو

خدمتتون معرفی کنم.



خب بريم سراغ اصل مطلب


باتری چیست؟

باتری مانند یک **بسته** است که دارای **انرژی شیمیایی** (ذخیره‌ای) محدودی است که در موقع نیاز این انرژی شیمیایی درون خود را به **انرژی الکتریکی** تبدیل می‌کند. باتری دارای دو قطب مثبت و منفی است.



مدار چیست؟

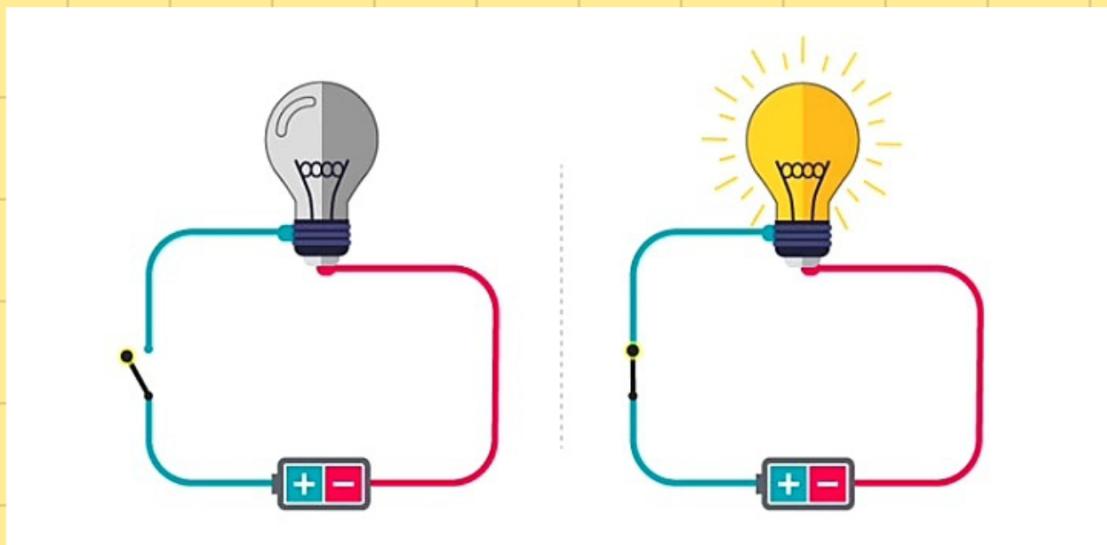مدار یک مسیر بسته است که در آن جریان الکتریکی از سمت **باتری به لامپ** حرکت می‌کند و باعث **روشن شدن لامپ** می‌شود و پس از عبور از آن دوباره به باتری بر می‌گردد.




اجزای یک مدار:

۱. باتری
۲. لامپ
۳. کلید
۴. سیم

انواع مدار

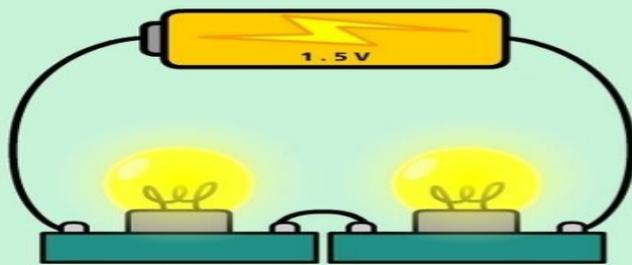
۱. مدار سری (متوالی)

با خاموش شدن یک لامپ لامپ دیگر هم خاموش می شود.



۲. مدار موازی

خاموش شدن یک لامپ بر دیگری تاثیری ندارد.

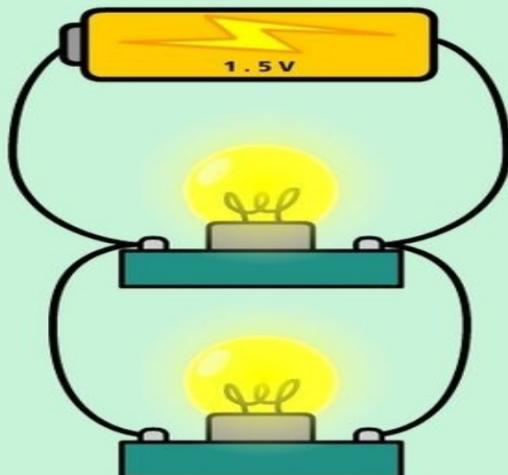

رسانا و نا رسانا

۱. اجسامی که جریان الکتریکی را از خود عبور می دهد رسانا هستند.

۲. اجسامی که جریان الکتریکی را از خود عبور نمی دهد نارسانا هستند.

مواد رسانا



مواد نارسانا

