

۴ جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب کامل کنید.

- ۱ عاملی که سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار می‌شود..... است.
- ۲ یکای شدت جریان الکتریکی..... است.
- ۳ اختلاف پتانسیل بین دو نقطه، توسط وسیله‌ای به نام ..... اندازه‌گیری می‌شود.
- ۴ آمپرسنج را به شکل ..... (متواالی / موازی) در مدار قرار می‌دهیم.
- ۵ مقاومت الکتریکی یک رسانا را با دستگاهی به نام ..... اندازه‌گیری می‌کنند.
- ۶ هر چه مقاومت الکتریکی را در یک مدار بیشتر کنیم، جریان الکتریکی در مدار ..... می‌شود.
- ۷ وسیله‌ای که در مدار جریان را قطع و وصل می‌کند، ..... نام دارد.
- ۸ یکای مقاومت الکتریکی..... است.

۵ درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- | نادرست                | درست                  |
|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
- ۱ یکای اختلاف پتانسیل، آمپر است.
- ۲ ولتسنج را به شکل متواالی در مدار قرار می‌دهیم.
- ۳ الکترون‌ها هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت رو به رو هستند.
- ۴ مقاومت برخی از رساناها از رساناها دیگر بیشتر است.
- ۵ هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم، جریان کمتری از مقاومت الکتریکی می‌گذرد.
- ۶ انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری از واکنش‌های شیمیایی به دست می‌آید.
- ۷ مقاومت یک لامپ خاموش صفر است.
- ۸ مقدار انرژی‌ای که بارهای الکتریکی می‌گیرند به اختلاف پتانسیل بستگی دارد.

۶ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- الف: یک مدار الکتریکی ساده از چه قسمت‌هایی تشکیل می‌شود؟
- ب: یک مدار الکتریکی ساده رارسم کنید.

۷ یک باتری از سه قسمت تشکیل شده است. آن‌ها را بنویسید.