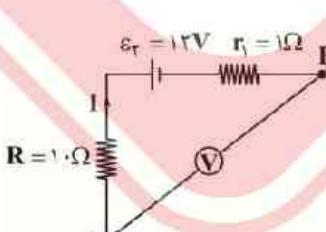


شماره آزمون: ۲ / نسخه - زمان: ۳۰ دقیقه	زکوه امیرکو دانش برجی مؤسسه علمی آموزشی علیوی	نام و نام خانوادگی:
تاریخ برگزاری آزمون: ۹۹/۰۹/۰۸	۹۵	نام درس: فیزیک ۲
		پایه تحصیلی: بازدهی (ریاضی)
	پاسخنامه فیزیک پایه یازدهم	ردیف
	الف) برخلاف ب) متسقیم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم - جریان الکتریکی، مقاومت الکتریکی و قانون اهم، تیروی محركه) (آسان)	۱
	الف) نادرست ب) نادرست (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم - جریان، مقاومت، تیروی محركه) (متوسط)	۲
$V = \epsilon - IR \Rightarrow V = \epsilon$ است یعنی این عددی که ولت سنج نسان می دهد برابر تیروی محركه مولد است $\epsilon = V$ وقتی کلید را می بندیم جریان برقرار شده و عددی که ولت سنج نسان می دهد $I = \epsilon - r = V$ است پس در حالت اول عددی که ولت سنج نسان می دهد بیشتر است. (جریان الکتریکی - فعالیت ۲-۲) (متوسط)		۳
$\Delta q = I\Delta t \Rightarrow \Delta q = 100 \times 0.25 = 25C$ $\Delta q = ne \Rightarrow 25 = n \times 1/6 \times 10^{-19} \Rightarrow n = 1/5625 \times 10^{20}$		۴
		(جریان الکتریکی) (متوسط)
		۵
		(جریان الکتریکی - قانون اهم - عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی) (متوسط)
الف) $R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow 22 = \rho \times \frac{1/1}{3/4 \times 10^{-6}} \Rightarrow \rho = 68 \times 10^{-9} \Omega.m$		
ب) $R = R_0(1 + \alpha \Delta T) \Rightarrow 44 = 22(1 + 2 \times 10^{-3} \times \Delta T)$		۶
$\Delta T = 50 \times k \Rightarrow T_f - T_i = 50 \Rightarrow T_f = 97.3K$		
		(جریان الکتریکی - قانون اهم - عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی) (متوسط)
$R = \frac{V}{I} = \frac{20}{2} = 10 \Omega$ $R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow 10 = \rho \times \frac{3}{\pi \times (1 \times 10^{-3})^2} \Rightarrow \rho = 10^{-9} \Omega.m$		۷
		(جریان الکتریکی) (قانون اهم + عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی) (متوسط)
$\epsilon_1 > \epsilon_r$ (I) $I = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_r}{R + R' + r_i + r_r} \Rightarrow I = \frac{20 - 12}{10 + 8/5 + 10/5} = 1/2 A$		
	$V_A - IR - \epsilon_r - Ir_i = V_B$ $V_A - 1/2 \times 10 - 12 - 1/2 \times 1 = V_B$ $V_A - V_B = 25/27$	۸
		(جریان الکتریکی - مدارهای تک حلقه) (متوسط)