

۴ جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب کامل کنید.

- ۱ عاملی که سبب شارش بارهای الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار می‌شود، است.
- ۲ یکای شدت جریان الکتریکی، است.
- ۳ اختلاف پتانسیل بین دو نقطه، توسط وسیله‌ای به نام اندازه‌گیری می‌شود.
- ۴ آمپرسنج را به شکل (متوازی / موازی) در مدار قرار می‌دهیم.
- ۵ مقاومت الکتریکی یک رسانا را با دستگاهی به نام اندازه‌گیری می‌کنند.
- ۶ هر چه مقاومت الکتریکی را در یک مدار بیشتر کنیم، جریان الکتریکی در مدار می‌شود.
- ۷ وسیله‌ای که در مدار جریان را قطع و وصل می‌کند، نام دارد.
- ۸ یکای مقاومت الکتریکی، است.

۵ درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- | نادرست | درست |
|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
- ۱ یکای اختلاف پتانسیل، آمپر است.
- ۲ ولتسنج را به شکل متوازی در مدار قرار می‌دهیم.
- ۳ الکترون‌ها هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبرو هستند.
- ۴ مقاومت برقی از رساناها از رساناها دیگر بیشتر است.
- ۵ هر چه ولتاژ دو سر مدار را زیادتر کنیم، جریان کمتری از مقاومت الکتریکی می‌گذرد.
- ۶ انرژی لازم برای ایجاد اختلاف پتانسیل در دو سر باتری از واکنش‌های شیمیایی به دست می‌آید.
- ۷ مقاومت یک لامپ خاموش صفر است.
- ۸ مقدار انرژی‌ای که بارهای الکتریکی می‌گیرند به اختلاف پتانسیل بستگی دارد.

۶ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ۱ آلفا: یک مدار الکتریکی ساده از چه قسمت‌هایی تشکیل می‌شود؟
ب: یک مدار الکتریکی ساده رارسم کنید.

۲ یک باتری از به قسمت تشکیل شده است. آن را بنویسید.




۳ در شکل رویه‌رو، یک باتری مشاهده می‌کنید که روی آن $1/5$ ولت نوشته شده است. عدد $1/5$ ولت در این باتری چه معنومی دارد؟


۴ مقاومت الکتریکی در یک رسانا به چه دلیل است؟

۵ رابطه بین شدت جریان، ولتاژ و مقاومت الکتریکی را بنویسید.

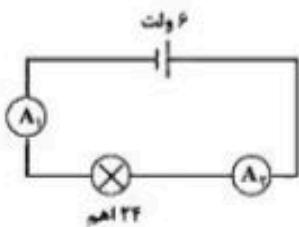۶ علت گرم شدن رسانا هنگام عبور جریان الکتریکی از آن چیست؟



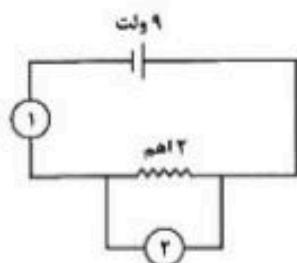۷ در مدار شکل زیر، آمپرسنج‌های ۱ و ۲ (A_1 و A_2) چه اعدادی را نشان می‌دهند؟



۸ در مدار شکل زیر، وسائل (۱) و (۲) چه اعدادی را نشان می‌دهند؟

۹ در یک چراغ قوه با استفاده از $4 \frac{1}{5}$ باتری $1/5$ ولتی لامپی روشن می‌شود. اگر جریانی که از لامپ می‌گذرد $15/0$ آمپر باشد، مقاومت لامپ چند است؟

۱۰ a: لامپی به مقاومت 6 اهم را به یک باتری بسته‌ایم. اگر جریانی که از لامپ می‌گذرد $2/0$ آمپر باشد، اختلاف پتانسیل چند ولت است؟
b: اگر در این مدار از لامپی که مقاومت آن نصف مقاومت لامپ قبلی است، استفاده کنیم، چه جریانی از لامپ می‌گذرد؟

۱) وقتی دو جسم را با یکدیگر مالتی می‌دهیم، کدام ذره با ذره‌ها از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود؟

- الف) الکترون گ) آئرونون ه) آبروتون د) بروتون و الکترون

۲) کدام جسم دارای الکترون‌های آزاد بسیار زیاد است؟

- الف) هوا گ) آب ه) پلاستیک د) فرما

۳) از کدام وسیله برای حفاظت از ساختهایی بلند در برابر خطر برخورد از خوش استفاده می‌شود؟

- الف) برق‌سما گ) آبریسج ه) برق‌گیر د) لیزر

۴) وقتی یک میله شبشهای را با گیسه پلاستیکی مالتی می‌دهیم، چه اتفاقی روی می‌دهد؟

الف) این میله شبشهای بر منفی بینا کرده و گیسه پلاستیکی خشی می‌مائد.

ف) این میله شبشهای بر منفی بینا کرده و گیسه پلاستیکی خشی می‌مائد.

ج) این میله شبشهای بر منفی بینا کرده و گیسه پلاستیکی بینا می‌کند.

د) این میله شبشهای بر منفی و گیسه پلاستیکی بر منفی بینا می‌کند.

۵) کدام‌یک در صورت برداشتن دارای بر منفی می‌شود؟

- الف) بارچه ارسامی گ) بارچه پشمی ه) کیسه پلاستیکی د) یادکن

۶) یک میله پلاستیکی باردار را به کلاهک یک الکتروسکوپ خشی نماین می‌دهیم. با الکتروسکوپ چه خواهد شد؟

- الف) ماندن گ) اختش ه) امنیت د) تاشخنی

۷) یک الکتروسکوپ خشی را با یک میله پلاستیکی باردار از طریق انفا باردار می‌کنیم. با الکتروسکوپ چه خواهد شد؟

- الف) ماندن گ) اختش ه) امنیت د) تاشخنی

۸) یک شاله پلاستیکی را با بارچه پشمی مالتی می‌دهیم، با این کار، بار شاهه می‌شود و تعداد الکترون‌های کاهش می‌یابد.

- الف) ماندن - شاهه گ) امنیت - شاهه ه) مثبت - بارچه د) مثبت - بارچه

۹) الکتروسکوپی دارای بر منفی است. جسم بارداری را به آرامی به کلاهک آن نزدیک می‌کنیم. ورقه‌های الکتروسکوپ از هم بازتر می‌شوند. این جسم دارای چه باری است؟

- الف) منفی گ) اختش ه) امنیت د) تاشخنی

۱۰) کدام گزینه درباره جسمی که دارای بر منفی است، درست است؟

الف) تعداد بارهای منفی آن بیشتر از بارهای مثبت آن است.

ف) تمام بارهای منفی آن از جسم خارج شده است.

ج) تمام بارهای مثبت آن از جسم خارج شده است.

د) وجود مقاومت در برابر حرکت الکترون‌ها



۱۱) اگر مقاومت الکتریکی یک مدار دو برابر و لذلز نیز دو برابر شود، شدت جریان الکتریکی مدار چه تغییری خواهد کرد؟

- الف) دو برابر می‌شود گ) چهار برابر می‌شود ه) نصف می‌شود د) تغییری نخواهد کرد.

۱۲) نقش مولد ایجاد بین دو نقطه از مدار است.

- الف) شدت جریان الکتریکی گ) مقاومت الکتریکی ه) بار الکتریکی د) اختلاف بتاسیل الکتریکی

۱۳) وسیله المازه‌گیری شدت جریان الکتریکی کدام است؟

- الف) آبریسج گ) اتمسنج ه) التروسکوپ د) آهنگسنج

۱۴) اگر ونلز مداری $\times 10$ برابر افزایش باید و مقاومت الکتریکی آن ۵ برابر شود، شدت جریان الکتریکی چه تغییری می‌کند؟

- الف) ۵ برابر می‌شود گ) نصف می‌شود ه) تو برابر می‌شود د) تغییر نمی‌کند.

۱۵) کدام‌یک از نمودارهای زیر، رابطه اختلاف بتاسیل و شدت جریان الکتریکی را برای یک مقاومت ثابت، درست نشان می‌دهد؟

