کاربرد الکتریسیته

۱- در یک مدار الکتریکی اگر شدت جریان ۲A و مقاومت ۱۰Ω باشد اختلاف پتانسیل چقدر است؟

۲- اگر مقاومت مداری ۲۰Ω و اختلاف پتانسیل آن ۰٫۵V باشد شدت جریان چقدر است؟

۳- در یک مدار با دو برابر کردن شدت جریان مقاومت چند برابر می‌شود

۴- مفاهیم مقاومت، اختلاف پتانسیل و شدت جریان را تعریف کنید.

۵- کمیت و آنرا اندازه‌گیری $I$ ، $R$ و $V$ را بنویسید

TANDIS

CamScanner